

Sevtika I chitia

L 200 180 158


1. b) Fungsi boolean = $\overline{(x + y)} + \overline{z}$

c) Tabel kebenaran


sw_1	sw_2	L
0	0	0
1	0	1
0	1	0
1	1	1

Diagram Waktu

sw_1

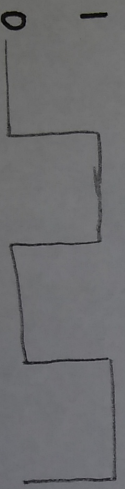

L

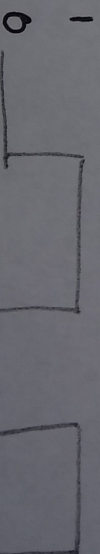

sw_2

